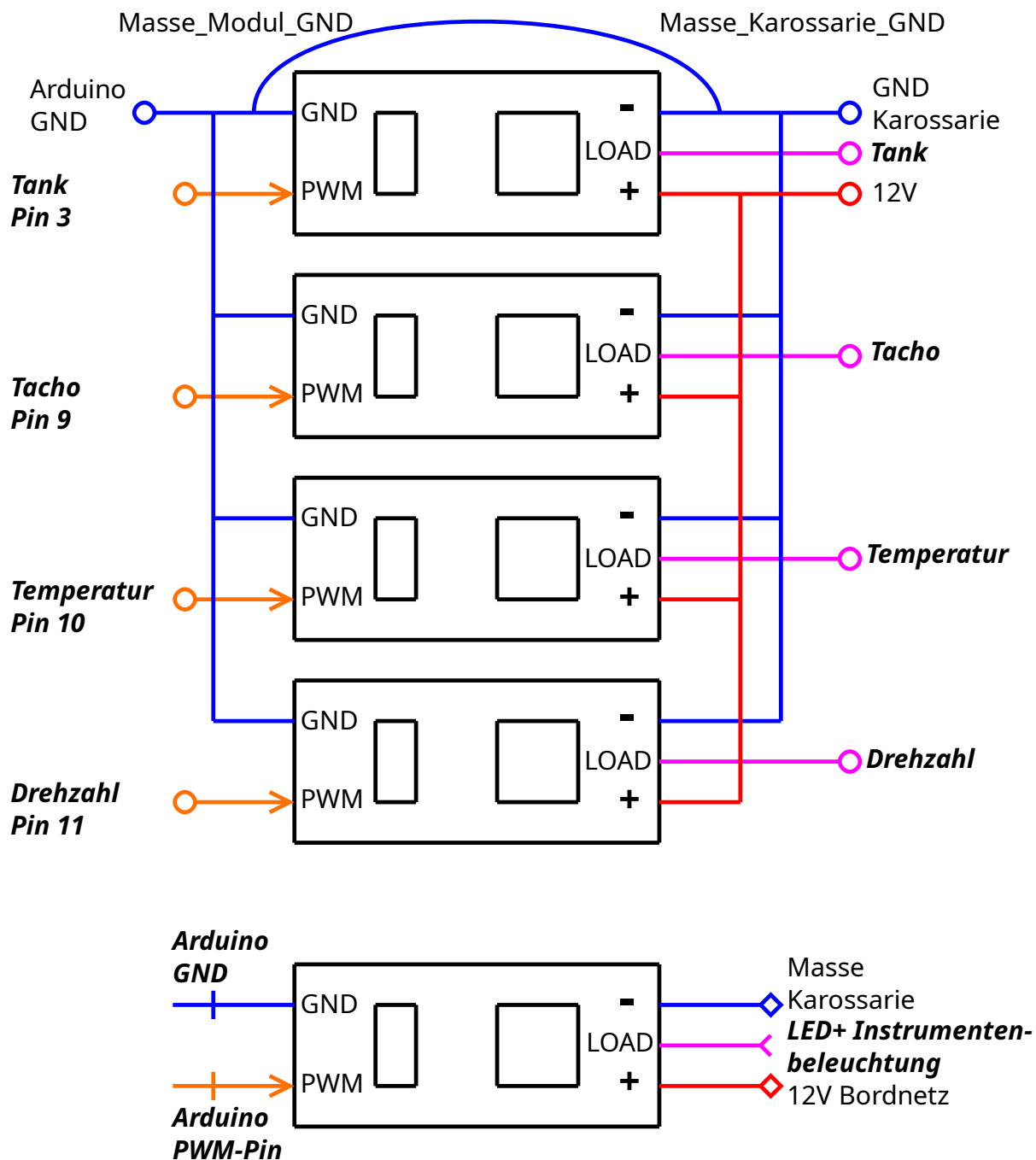


# Dimmer - Schaltung mit MOSFET-Schalter



Beachte  
Keine Verbindung von "Arduino GND" nach "Masse Karossarie"!

Beachte: Eigentlich sollte von GND-Karosserie zu GND Arduino keine Verbindung sein. Es besteht aber eine Verbindung. Wohl über GND neben D2. Dieser GND-Anschluß ist auf der Lochrasterplatine verlötet was nicht notwendig ist.

Masseverbindung doch hergestellt auf Platine:

- + Masse\_Modul\_GND
- + Modul\_Minus
- + Masse\_Karosserie